


Grounded Coplanar Waveguide

Zielstellung


Aus den Ergebnissen der Microstrip TL und dem ungrounded coplanar waveguide sollte auch mal etwas komplizierteres simuliert werden. Da dies wohl auch der praktisch relevante Einsatzfall ist, kam der coplanar waveguide mit Massefläche in Betracht.

Geometrie

Wieder wurde eine einfache Leiterplatte aus 1mm FR-4-Substrat erstellt, auf die unten und oben eine Kupferschicht aufgebracht ist. Ein Teil der oberen Kupferschicht wird entfernt, und es entsteht (die korrekte Geometrie vorausgesetzt) ein grounded coplanar waveguide. Wichtig ist hier zum ersten mal, dass zwischen Massefläche unten und den Flächen oben elektrische Verbindung herrschen muss. Erste Simulationen brachten schlechte Ergebnisse wegen fehlender Verbindungen der Masse.

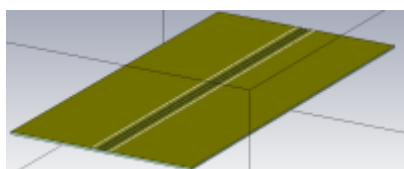

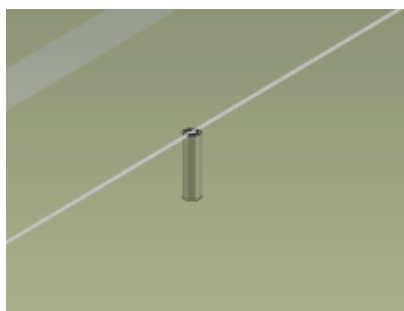Die Vias wurden über ein Makro (vias along curve) erzeugt. Eine einfache Linie, parallel zur Leiterbahn stellte die Grundlinie bereit, entlang welcher 20 Vias auf der Leiterplatte erzeugt wurden. Leider arbeitet es nicht schön dynamisch mit den Parametern, sondern legt selbst hardcoded Parameter ab, wodurch das Makro bei jeder Geometrieänderung neu aufgerufen werden muss.




Natürlich wurde die Leiterplatte ansonsten parametrisierbar ausgeführt, sodass Veränderungen an der Geometrie einfach möglich sind.

da	1	distance of groundplane to microguide	Length
db	100	width of board	Length
dv	2*da	distance via to ground space	Length
dw	1.5	width of microstrip	Length
dl	200	length of board	Length
tc	0.035	thickness of copper	Length
ts	1	thickness of substrate	Length
rva	0.15	outer radius of via	Length
rva	0.1	inner radius of via	Length

Erregung

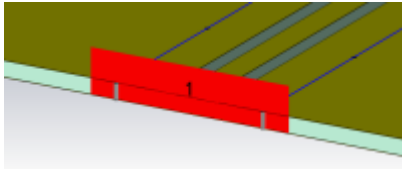
Beim Erregen eines GCW ist lt. Online-Hilfe auf korrekte Positionierung des Ports zu achten. Seine Grenzkannte muss mit der Kannte der Masseflache bereinstimmen, das ist im folgenden Bild zu sehen.



Auch wurde hier zum ersten mal ein „lumped element“ verwendet - namlich ein Abschlusswiderstand auf der anderen Seite der Leitung. Es wurden zwei (ideale) 100 Ohm Widerstande gegen die Masseflache geschaltet, die zusammen einen idealen 50 Ohm Abschluss schaffen.

Simulationsergebnis

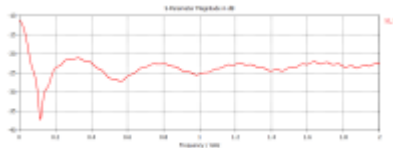Wie im S11-Diagramm zu sehen ist, ist Anpassung wieder gegeben, durch Verandern der Geometrie der Leiterbahn und/oder des Abschlusswiderstandes lasst sich die Anpassung verschlechtern.



Fazit

Nach Finden des Fehlers mit der fehlenden elektr. Verbindung zwischen den Masseflachen entsprach die Simulation wieder der Erwartung.

From:
<http://loetlabor-jena.de/> - **Lotlabor Jena**

Permanent link:
http://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:cstmw:coplanar_grounded&rev=1391263333

Last update: **2014/02/01 14:02**

