

Eingangsfiter

Anforderung: Selektion des 2m-Bandes, Ausblendung von Großsignalen. Gerine Einfügedämpfung, um die Systemrauschzahl nicht unnötig zu verschlechtern.

Aufbau nach: <http://yu1lm.qrpradio.com/2m%20BP%20FILTER-YU1LM.pdf>

Breitband-Gain-Block

Mögliche, einfache Verstärker:

- MAX2614
- ADL5544
- ADL5610

TODO Sebastian: Schaltung, Layout MAX2640 einfügen

Bandselektion

Auf der Eingangsfrequenz wird ein Helix-Fiter vorgesehen.

From:

<http://loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:

<http://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:lintrans:2m-input:start>

Last update: **2015/05/06 18:04**

