2025/12/16 13:27 1/4 X-Band Low Noise Converter

# X-Band Low Noise Converter

Projektziel ist, einen X-Band-Empfangskonverter zu realieren. Dieser sollte als eigenständige Einheit funktionieren können und neben guter Empfangsperformance vor allem das Ziel der Nachbausicherheit erfüllen.

Als Anwendungsgebiete kommen der Empfang von Satelliten-Downlinks (v.a. Erdbeobachtungssatelliten) und der Nachweis von Deep-Space-Missionen in Betracht. Während erstere Anwendung vor allem Anforderungen an Phasenrauschen und Linearität stellt, erfordert letztere vor allem eine geringe Rauschzahl.

# **Anforderungsanalyse**

- Frequenzbereich: 8.0 8.5 GHz
- ZF-Bereich: 1.0 1.5 GHz (kompatibel mit günstigen SDR-Lösungen, Sat-Empfängern, etc.)
- Rauschzahl: <1 dB
- Stromversorgung: 11-15V via ZF-Ausgang
- LO-Stabilität durch 10 MHz-Eingang bestimmt
- Phasenrauschen: Vergleichbar mit Ku-Band-PLL-LNB (TBD)
- Spiegelfrequenzunterdrückung: >40 dB (TBD)
- Alle Bauteile RND und bei Mouser erhältlich

#### **Blockschaltbild**

#### Kosten

Preiskalkulation für Bestellungen von 5 Stück. Preise inkl. MwSt.

- PCB: 57€ pro Leiterplatte (50€ inkl. Überlieferung)
  - Angebot LeitOn:

leiton-angebot.pdf

- Bauteile: 60€ pro Leiterplatte (ohne SMA)
- Gehäuse: 9,70€ pro Leiterplatte
- Bestellung

Gehäuse-Bearbeitung?

# 8.4 GHz-LNA (Frontend)

Simulationsergebnisse aus ADS:

Breitbandperformance

#### Passbandperformance

# **PCB**

# Elektronikdesign

- Fertigung auf 0,51mm RO4003C
- Schaltplan:

Eagle

• Layout:


Eagle

• Gerber-Files zur Fertigung:

xconv\_v1.zip

- (Gerber-Translation für ADS-Layout: X=112, Y=-56,2)
- TODO: ADS-Files
- Digikey-Warenkorb:

XLS

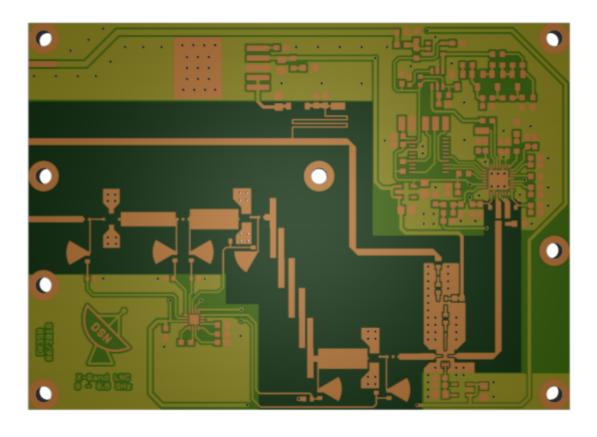

# Testkonzept:

- Messung ZF-Leitung
  - Mixer-Output → IF-Port
  - ∘ Insertion Loss & Anpassung 1.0 1.5 GHz
- Messung Microstrip-Filter
  - ∘ Filter-Input → Filter-Output
  - Insertion Loss, Passbandfrequenz
  - Sperrdämpfung bei 7 GHz (LO) und 9.0 9.5GHz (3\*LO-IF)
- Bestückung Stromversorgung & LNA, Messung LNA

http://loetlabor-jena.de/ Printed on 2025/12/16 13:27

2025/12/16 13:27 3/4 X-Band Low Noise Converter

- HF-Input → Mixer-RF-Input
- Gain
- Anpassung am Mixer-RF-Input
- Stabilität (open input, 50R load)
- Noise Figure
- Bestückung & Messung LO
  - Mixer-LO-Input
  - Power
  - Spurs
  - ∘ 10 MHz Reflock
  - Lock detect
- Bestückung & Messung Mixer
  - HF-Input → Mixer-Output
  - Conversion Loss (Passband, LNA-Gain herausrechnen)
- Bestückung & Messung ZF
  - HF-Input → IF-Output
  - IF-Gain (Passband, LNA-Gain und Mixer Conversion Loss herausrechnen
  - Gesamtperformance (Gain, NF)

# Gehäuse

• Solidworks Design-Files: TODO


• Zeichungen

∘ Gehäusekörper:

PDF

• Deckel:

PDF

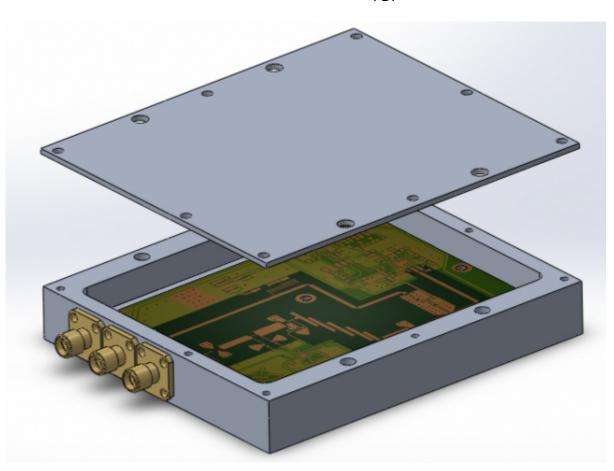

Last update: 2018/06/26 20:42

From:

http://loetlabor-jena.de/ - Lötlabor Jena

Permanent link:

http://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:xconv:start&rev=1530045778

Last update: 2018/06/26 20:42



http://loetlabor-jena.de/
Printed on 2025/12/16 13:27