# X-Band Low Noise Converter

Projektziel ist, einen X-Band-Empfangskonverter zu realieren. Dieser sollte als eigenständige Einheit funktionieren können und neben guter Empfangsperformance vor allem das Ziel der Nachbausicherheit erfüllen.

Als Anwendungsgebiete kommen der Empfang von Satelliten-Downlinks (v.a. Erdbeobachtungssatelliten) und der Nachweis von Deep-Space-Missionen in Betracht. Während erstere Anwendung vor allem Anforderungen an Phasenrauschen und Linearität stellt, erfordert letztere vor allem eine geringe Rauschzahl.

# **Anforderungsanalyse**

- Frequenzbereich: 8.0 8.5 GHz
- ZF-Bereich: 1.0 1.5 GHz (kompatibel mit günstigen SDR-Lösungen, Sat-Empfängern, etc.)
- Rauschzahl: <1 dB
- Stromversorgung: 11-15V via ZF-Ausgang
- LO-Stabilität durch 10 MHz-Eingang bestimmt
- Phasenrauschen: Vergleichbar mit Ku-Band-PLL-LNB (TBD)
- Spiegelfrequenzunterdrückung: >40 dB (TBD)
- Alle Bauteile RND und bei Mouser erhältlich

#### **Blockschaltbild**

```
LNA - LNA - BP-Filter - LNA - Mixer - Amp - LP-Filter - Bias-Tee - IF Output
|
|----- Synthesizer - 10 MHz Input
```

#### Kosten

Preiskalkulation für Bestellungen von 5 Stück. Preise inkl. MwSt.

- PCB: 57€ pro Leiterplatte (50€ inkl. Überlieferung)
  - Angebot LeitOn:

leiton-angebot.pdf

- Bauteile: 60€ pro Leiterplatte (ohne SMA)
- Gehäuse: 9,70€ pro Leiterplatte
- Bestellung

Gehäuse-Bearbeitung?

## 8.4 GHz-LNA (Frontend)

Simulationsergebnisse aus ADS:

Breitbandperformance

#### • Passbandperformance

## **PCB**

## Elektronikdesign

• Fertigung auf 0,51mm RO4003C

• Schaltplan:

Eagle

PDF

• Layout:

Eagle

,

Gerber


∘ (Gerber-Translation für ADS-Layout: X=112, Y=-56,2)

• ADS-Files: TODO

• Digikey-Warenkorb:

XLS

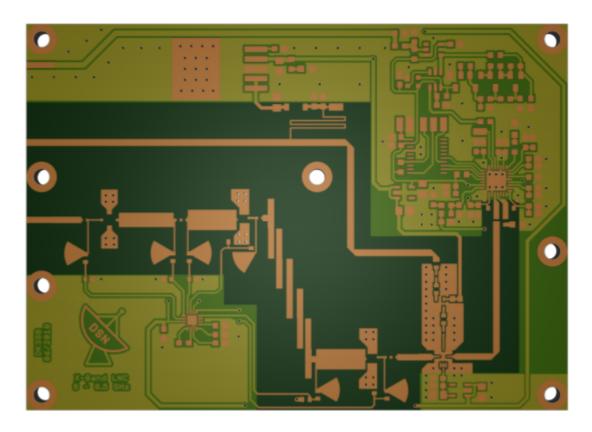 $\circ\,$  Es fehlen: 3x10pF 0402, 1x10R 0402, 2x33R 0402



# **Testkonzept**

- Messung ZF-Leitung
  - ∘ Insertion loss < 0.4 dB
  - ∘ Am Bias Tee: 10 0pF statt 100 nF || 10 pF (100nF erzeugten Resonanz bei 1.5 GHz)
  - Bias-Tee-Stub ist etwas zu kurz (Aktuell: Etwa 1.45 GHz statt 1.25
- Messung Mixer-Output → IF-Port

http://loetlabor-jena.de/ Printed on 2025/12/16 13:15

2025/12/16 13:15 3/4 X-Band Low Noise Converter

- ∘ Gain > 30 dB
- Bis 20 dBm Output noch keine Kompression messbar
- Bestückung Stromversorgung & LNA, Messung LNA
  - Arbeitspunkte an allen Transistoren stimmig
    - 2 V an den Drains, 10 mA Strom
    - 0.3 0.4 V an Gates
  - HF-Input → Mixer-RF-Input
  - Gain
  - Anpassung am Mixer-RF-Input
  - Stabilität (open input, 50R load)
  - Noise Figure
- Bestückung & Messung LO
  - Mixer-LO-Input
  - Power
  - Spurs
  - 10 MHz Reflock
  - Lock detect
- Bestückung & Messung Mixer
  - HF-Input → Mixer-Output
  - Conversion Loss (Passband, LNA-Gain herausrechnen)
- Bestückung & Messung ZF
  - HF-Input → IF-Output
  - IF-Gain (Passband, LNA-Gain und Mixer Conversion Loss herausrechnen
  - Gesamtperformance (Gain, NF)
- Sonstiges
  - Stromaufnahme LNA+ZF-Verstärker: 52mA @ 10V (3x10mA LNA + 22mA ZF-Verstärker), passt

#### Gehäuse

- Solidworks Design-Files: TODO \*
- Zeichungen
  - Gehäusekörper:

PDF

•


**STEP** 

Deckel:

PDF

,

**STEP** 

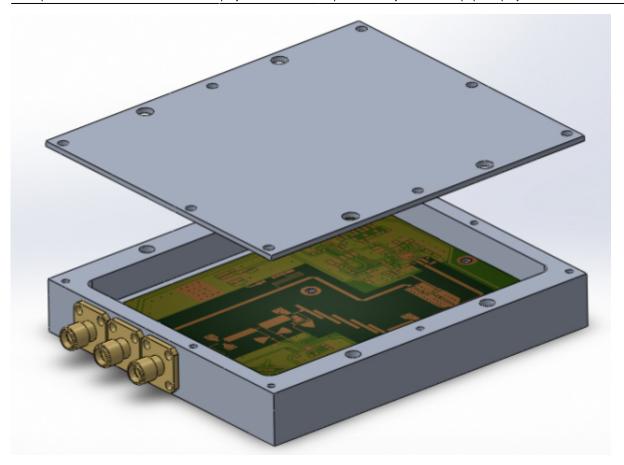

From:

http://loetlabor-jena.de/ - Lötlabor Jena

Permanent link:

http://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:xconv:start&rev=1531927129

Last update: 2018/07/18 15:18



http://loetlabor-jena.de/

Printed on 2025/12/16 13:15