

# X-Band Low Noise Converter


Projektziel ist, einen X-Band-Empfangskonverter zu realisieren. Dieser sollte als eigenständige Einheit funktionieren können und neben guter Empfangsperformance vor allem das Ziel der Nachbausicherheit erfüllen.

Als Anwendungsgebiete kommen der Empfang von Satelliten-Downlinks (v.a. Erdbeobachtungssatelliten) und der Nachweis von Deep-Space-Missionen in Betracht. Während erstere Anwendung vor allem Anforderungen an Phasenrauschen und Linearität stellt, erfordert letztere vor allem eine geringe Rauschzahl.

## Anforderungsanalyse

- Frequenzbereich: 8.0 - 8.5 GHz
- ZF-Bereich: 1.0 - 1.5 GHz (kompatibel mit günstigen SDR-Lösungen, Sat-Empfängern, etc.)
- Rauschzahl: <1 dB
- Stromversorgung: 11-15V via ZF-Ausgang
- LO-Stabilität durch 10 MHz-Eingang bestimmt
- Phasenrauschen: Vergleichbar mit Ku-Band-PLL-LNB (TBD)
- Spiegelfrequenzunterdrückung: >40 dB (TBD)
- Alle Bauteile RND und bei Mouser erhältlich

## Blockschaltbild

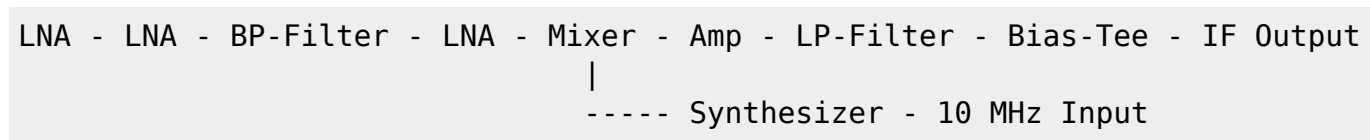

## Kosten

Preiskalkulation für Bestellungen von 5 Stück. Preise inkl. MwSt.

- PCB: 57€ pro Leiterplatte (50€ inkl. Überlieferung)
  - Angebot LeitOn: [leiton-angebot.pdf](#)
- Bauteile: 60€ pro Leiterplatte (ohne SMA)
- Gehäuse: 9,70€ pro Leiterplatte
  - Bestellung
- Gehäuse-Bearbeitung?

## 8.4 GHz-LNA (Frontend)

Simulationsergebnisse aus ADS:

- Breitbandperformance

- Passbandperformance


## PCB

### Elektronikdesign

- Fertigung auf 0,51mm RO4003C
- Schaltplan:
  - Eagle
  - PDF
- Layout:
  - Eagle
  - Gerber
    - (Gerber-Translation für ADS-Layout: X=112, Y=-56,2)
- ADS-Files: TODO
- Digikey-Warenkorb:
  - XLS
    - Es fehlen: 3x10pF 0402, 1x10R 0402, 2x33R 0402
    - enthält noch nicht die Anpassungen aus der Errata
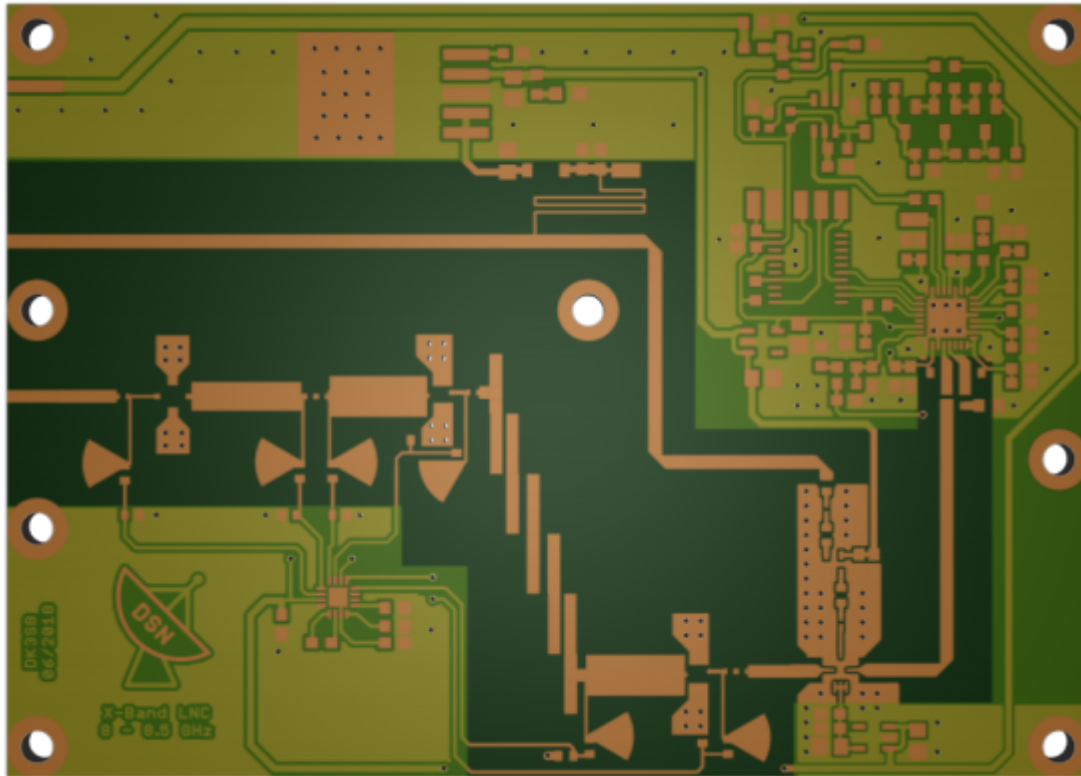
### Errata

- Absorptive Resonanz im Nutzband des Bias-Tees
  - C55 von 10 nF auf 100 pF ändern
  - C14 nicht bestücken
- Vorwiderstand für Lock-Detect-LED zu klein
  - R13 von 100 Ohm auf 1 kOhm vergrößern
- Fehlender DC-Pfad für Referenzdetektor
  - C61 (100 nF) durch 0 Ohm-Widerstand ersetzen
- ungerouteter Leiterzug zu VCO-Versorgungsspannung
  - Draht von C23 zu C24 ziehen
- MIC5209 schwingt auf 10 kHz wegen zu niedrigem ESR des Ausgangskondensators
  - C54 (2u2 Kerko) durch 10u Tantal-Kondensator ersetzen
- Sinus-zu-Rechteck-Wandlung mit Komparator produziert zu viel Phasenrauschen
  - U9 (ADCMP600) durch PL133-37 ersetzen
    - von PL133-37 Pin 6 entfernen, Pin 5 auf Pad 6 routen
  - R17, R25, C63, C62 nicht bestücken
  - C43, R26 durch 0 Ohm-Widerstand ersetzen
  - R18, R19 durch (Shottky)-Dioden ersetzen (R18 Anode an GND, R19 Kathode an Vcc)



## Testkonzept

- Messung ZF-Leitung
  - Insertion loss < 0.4 dB
  - Am Bias Tee: 10 pF statt 100 nF || 10 pF (100nF erzeugten Resonanz bei 1.5 GHz)
  - Bias-Tee-Stub ist etwas zu kurz (Aktuell: Etwa 1.45 GHz statt 1.25)
- Messung Mixer-Output → IF-Port
  - Gain > 30 dB
  - Bis 20 dBm Output noch keine Kompression messbar
- Bestückung Stromversorgung & LNA, Messung LNA
  - Arbeitspunkte an allen Transistoren stimmig
    - 2 V an den Drains, 10 mA Strom
    - 0.3 - 0.4 V an Gates
  - HF-Input → Mixer-RF-Input
  - Gain
  - Anpassung am Mixer-RF-Input
  - Stabilität (open input, 50R load)
  - Noise Figure
- Bestückung & Messung LO
  - Mixer-LO-Input
  - Power
  - Spurs
  - 10 MHz Reflock
  - Lock detect
- Bestückung & Messung Mixer
  - HF-Input → Mixer-Output
  - Conversion Loss (Passband, LNA-Gain herausrechnen)
- Bestückung & Messung ZF

- HF-Input → IF-Output
- IF-Gain (Passband, LNA-Gain und Mixer Conversion Loss herausrechnen)
- Gesamtperformance (Gain, NF)
- Sonstiges
  - Stromaufnahme LNA+ZF-Verstärker: 52mA @ 10V (3x10mA LNA + 22mA ZF-Verstärker), passt

## Gehäuse

- Solidworks Design-Files: TODO \*
- Zeichnungen
  - Gehäusekörper:

PDF

,


STEP

- Deckel:

PDF

,

STEP

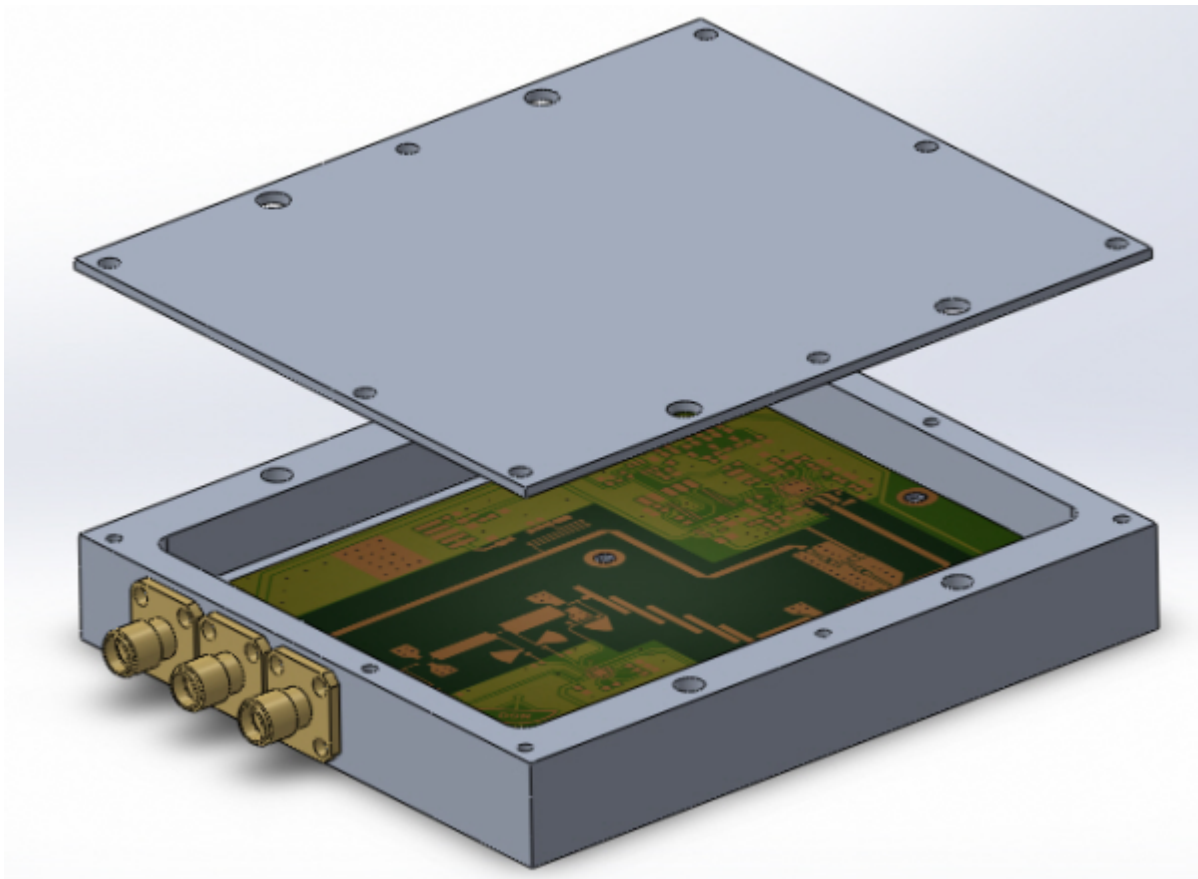

From:

<http://loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:

<http://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:xconv:start&rev=1533021830>



Last update: **2018/07/31 07:23**