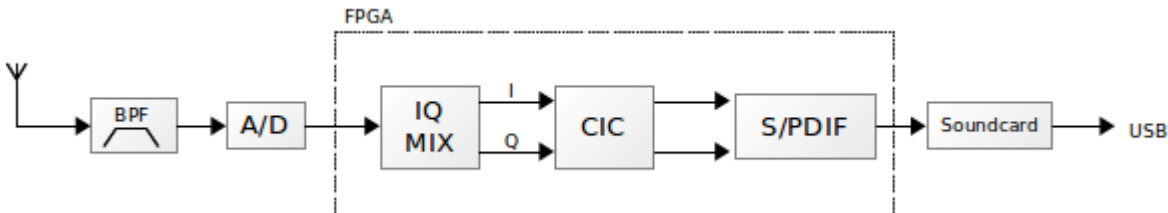


# Codename Dvorak

## Wie weit kann man gehen?


Es soll ein Software Defined Radio(SDR) entstehen, das mit unseren Möglichkeiten einen möglichst hohen Frequenzbereich als Direct Sampler empfangen kann. Somit ist es ein **Mikrowellen-SDR**. Der angepeilte Frequenzbereich ist das 23cm-Amateurfunkband. Dies umfasst **1240 - 1300 MHz**. Als Aufbau gilt wieder der Aufbau als Direct Sampler mit Digital Down Converter im FPGA und Basisbanddemodulation im PC:


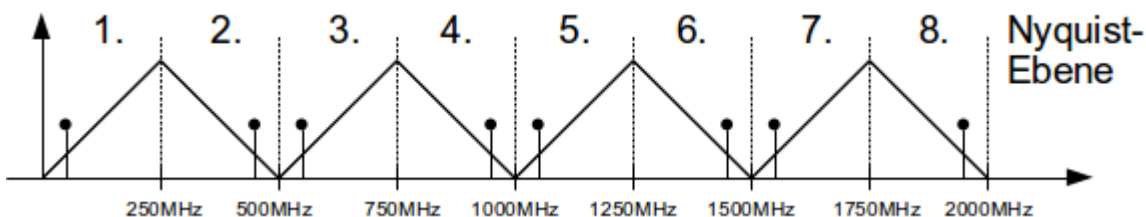
## Analog/Digital-Wandler

Es wurde die Produktpalette von Linear Technology, Analog Devices, Maxim Semiconductor und Texas Instruments untersucht. Die Wahl fiel auf einen [ADC08500](#) von National Semiconductor (heute Texas Instruments), der eine Analogbandbreite von 1700MHz besitzt.

Die maximale Samplerate findet sich auch im Namen wieder: 500Mps. Somit ist es möglich das 23cm-Band in der 5. bzw. 6. Nyquist-Ebene zu empfangen.




Optimal ist eine Samplerate von 340Mps. Dadurch liegt die Mitte der 8. Nyquist-Ebene in der Bandmitte und es sind rund 60MHz Abstand zwischen den Bandgrenzen und der nächst niedrigeren bzw. höheren Nyquist-Ebene. Der Empfangsbereich erstreckt sich dann von 1190 - 1360 MHz. Dies ist interessant für die Dimensionierung des Bandpasses vor dem ADC. Da Signale unter 1140MHz in das Nutzband gespiegelt werden, muss der Bandpass dort hinreichend stark dämpfen. Analog auch für Signale über 1420MHz.

Die Leistung eines ADC definiert sich wesentlich durch den verwendeten Wandler-Takt. Das Jittern des Takts macht sich als erhöhtes Empfängerrauschen bemerkbar. Es sei auf folgendes Dokument verwiesen: [Clock jitter analyzed in the time domain](#) von Texas Instruments
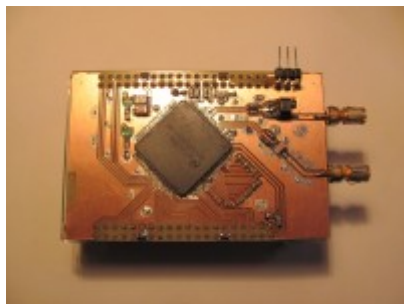
## Testsystem


Es wurde ein maximal simpler Testaufbau realisiert. Als Grundlage dient das DE0-Nano FPGA-Entwicklungsboard von Terasic mit einem Cyclone IV. Der ADC ist auf einer Aufsteckplatine platziert:



Rechts sind die Koax-Buchsen für den Antennenanschluss und den Takteingang zu sehen. Eine 3er Pinleiste ist für S/PDIF vorgesehen. Eine Vielzahl an Bauelementen sind recyclet: Spannungsregler(LM1117) und Baluns für 23cm und Takt sind von einer Radiosonde RS92.

Als Taktgenerator wird ein Si570 in bekannter Ausführung nach [DG8SAQ](#) verwendet. Die Frequenz des ADC-Takts wird per [CFGR](#) am PC eingestellt. Sie muss aktuell bei  $4096 \cdot 48\text{kHz} = 196,608\text{MHz}$  liegen. Der Takt wird im ADC durch 2 geteilt und pro Takt  $2 \times 8\text{Bit}$  angeboten. Im aktuellen Aufbau werden aber nur 8Bit benutzt. Somit entsteht eine effektive Samplerate von  $98,304\text{MHz}$ . Die Schnittstelle zum PC wird wieder mit einer Soundkarte per S/PDIF mit  $48\text{kHz}$  Samplerate realisiert. Dadurch werden direkt die I/Q-Signale zum PC zur Demodulation übermittelt. Zukünftig soll dies mit einer USB-Schnittstelle ersetzt werden um breitbandigere Signale( $\gg 48\text{kHz}$ ) empfangen zu können und die Empfangsfrequenz per SDR-Programm verändern zu können.

Bei ersten Empfangstests zeigte sich ein mir überraschend gutes Ergebnis. Ein Test mit Winni DL2AWT und seinem Handfunkgerät war erfolgreich. Das Rauschen liegt bei rund  $-75\text{dBFS}$ . Das erschliesst sich auch theoretisch: Die effektive Anzahl an Bits des ADCs ist  $7,5\text{ Bit}$ ( $\rightarrow \text{SNR} = 48\text{dB}$ ). Durch die Dezimation von 2048 ergibt sich ein Auflösungsgewinn von  $5,5\text{ Bit}$ , entspricht einem SNR von  $35\text{dB}$ . Somit ergibt sich ein theoretisches SNR von  $83\text{dB}$ . Folgender Screenshot zeigt den Empfang meines generierten CW-Signal, das mit  $1296\text{MHz}$  vom Tracking Generator erzeugt wird:

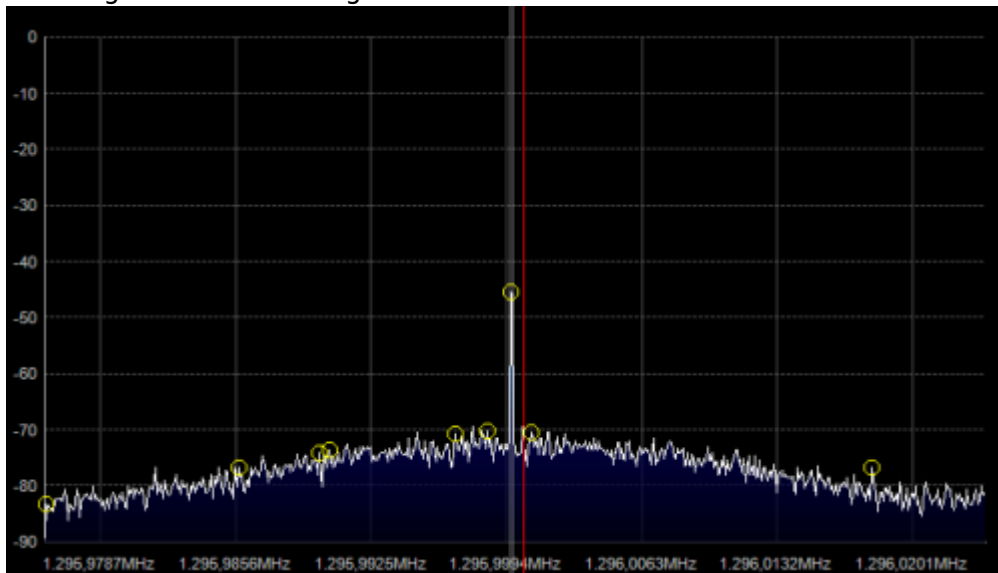

Am Rauschen ist noch der Frequenzgang des CIC-Dezimators zu erkennen. Das gilt es noch zu kompensieren.

## Schnittstelle zum SDR-Programm

Die Schnittstelle zwischen Hardware und üblichen SDR-Programmen wie PowerSDR, SDR#, Winrad,

usw. ist **ExtIO**. Die Spezifikation ist bei [Winrad](#) zu finden.

Als Grundlage wird das [ExtIODLL example](#) verwendet.  
To be continued...

From:

<http://loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:

<http://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:dvorak:start&rev=1399975222>

Last update: **2014/05/13 10:00**

