2025/11/04 16:40 1/5 HPSDR-Nachbau

HPSDR-Nachbau

Es wurde ein HPSDR Hermes-Bausatz zusammengestellt und von Gert DL5ARG, Stefan DK3SB und Sebastian DL3YC aufgebaut.

Unterlagen

Projektseite von HPSDR: http://openhpsdr.org/hermes.php / http://openhpsdr.org/wiki/index.php?title=HERMES

Schaltplan: TAPR Apache Labs

Das Layout ist nicht open source! Apache Labs hat es nicht freigegeben.

Aufbauinformationen: Hermes

Bausatz

Sebastian hat Warenkörbe für die Distributoren zusammengestellt. Damit kann ein Bausatz zusammengestellt werden.

- Stückliste(BOM)
- Digikey-Warenkorb hier 318,17€
- Reichelt-Warenkorb hier 20,48€
- Mini-Circuits wurde bei eBay von einem rumänischen OM bestellt
- Leiterplatte von Apache Labs für nur 18\$!

Es zeigte sich, dass manche Bauteile die falsche Größe haben oder nicht benötigt werden. Vor Bestellung bitte Rücksprache halten.

Anmerkungen

- Die BOM von Apache hat bei Unstimmimigkeiten zwischen BOM und Schaltplan Vorrang
- Für R113 wurden statt 56k (Schaltplan) Widerstände mit 63,4k (BOM) benutzt, Funktionalität bestätigt.
- C37 und C77 sind auf der Platine fälschlicherweise als C229 und C228 bezeichnet. Beide werden mit je 33pF bestückt(wie im BOM).
- Als LDO für 12V wird ein LM1117 verwendet. Die notwendigen Widerstände sind
 - R1 (Pin 1 Pin 2) = 475R ODER 1k ODER 825R
 - ∘ R2 (Pin 1 GND) = 3k9 ODER 8k2 ODER 6k8
 - o erstere Bestückoption bevorzugt (0603 senkrecht, 0805 waagerecht)

Aufbau

aktueller Stand: Alle Bauteile sind beschafft. Stefan und Sebastian haben unabhängig voneinander die

Bausätze aufgebaut, Gerts Fertigstellung folgt noch. Anschliessende Präsentation zum Thüringentreffen der Funkamateure

Vorbereitungen

USB Blaster

Zur Inbetriebnahme wurden 2 USB-Blaster aufgebaut. Damit wird dann das FPGA mit Software versorgt.



Bestückung

Basteltagebuch Gert & Stefan

- 21.01.15 Stefan sortiert Bauteile und probiert die Leiterplatte aus
 - erste Teile der Stromversorgung montiert
- 28.01.15 erstes Treffen, Aufbau erster Teil der Stromversorgung (Schaltplan-Seite 5)
 - Gert hat einen Teil der verbleibenden Bauelemente mitgenommen
 - Stefan hat Seite 5 bis auf Kleinteile abgeschlossen
- 02.02.15 Stefan
 - Fertigstellung Stromversorgung (außer fehlende FBs)
 - Inbetriebnahme Linearregler
 - Inbetriebnahmeprotokoll
- 03.05.15 Stefan
 - Bestückung aller 100nF, 10nF
- 18.02.15 Treffen mit Gert
 - o Inbetriebnahme SV Gert geht
 - Auflöten FPGA Stefan wird erkannt! Programmierung noch nicht möglich, 1k/10k fehlen noch
- 04.03.15 Treffen mit Gert
 - o Auflöten der kritischen SMD-Teile (FPGA, ADC, Netzwerk) auf Gerts Hermes
 - Bestückung diverser Teile
- 11.03.15 Stefan
 - alle SMD-Schaltkreise bestückt
 - o alle Seiten der "Common Components" bearbeitet nur noch Einzelne SMD-Teile übrig

• 17.03.15 - Stefan

http://loetlabor-jena.de/ Printed on 2025/11/04 16:40

- o alle SMD-R bestückt
- alle Dioden/Transistoren bestückt
- o nur noch wenige L (alles außer die FBs) und C fehlen
- o SMPS in Betrieb genommen 33mOhm statt den großen FBs geht
- 18.03.15 Stefan
 - restliche Ls und Cs bestückt
 - Leiterplatte gereinigt und nochmal sichtkontrolliert
 - Programmierung mit USB Blaster funktionierte auf Anhieb
 - Problem 1: Ethernet bekommt keinen Link
 - Lösung: Ein hochohmiges FB, Spannung damit zu niedrig und PHY im Reset
 - Problem 2: Hermes startet neu, wenn Verbindung per Ethernet hergestellt wird
 - Lösung: Ein hochohmiges FB: (Spannung an 1.2V nur noch 0.9V zu wenig
 - Nach Behebung: Alles prima, Hermes funktioniert

Basteltagebuch YC

- 14.02.15
 - Fertigstellung Bestückung 5V-Schaltregler(R125=220k, R112=39k)
 - Bestückung aller 22R, 10k, 1k5(als 2k2), 1k, 2k2, 0R Widerstände(nicht zu bestücken: R131, R132, R133, R135, R136, R137)
 - Bestückung aller MC BE außer DAT-31
 - Bestückung aller roten LEDs
 - Bestückung aller Ferrite
 - Bestückung aller 100nF, 10nF, 1nF, 10uF, 1uF Kondensatoren
 - Fertigstellung Stromversorgung
 - Inbetriebnahme Linearregler:
 - Inbetriebnahmeprotokoll
- 15.02.15
 - Bestückung FPGA
 - Inbetriebnahme USB-Blaster
- 16.02.15
 - FPGA wird in Quartus erkannt
- 17.02.15
 - Oszillatoren und SPI-Flash bestückt
 - Test-Dateien(Programmierfiles und Quellcode) Quartus-Projekt
 - Mit HermesTest können die Oszillatoren(10MHz, 25MHz, 122,88MHz), der SPI-Flash(mit dem .jic-File) und die PLL getestet werden - es wird der VCXO phasenstarr mit dem 10MHz-Takt gekoppelt
- 20.02.15
 - alle QFN-Bauteile aufgelötet
- 21.02.15
 - fertia bestückt
 - Frontplatten gefräst Löcher für Power LED und Status LED fehlen noch
 - Netzwerk wird erkannt
- 22.02.15
 - Software-Inbetriebnahme → Hermes funktioniert!

Frontplatte

Sebastian hat Frontplatten gefräst. Dazu mussten nur Aussparungen für Netzwerk- und GPIO-Port gefräst werden, der Rest sind runde Löcher. Das Ergebnis darf hier bestaunt werden:

TODO

Inbetriebnahme

Zuerst muss Hermes.jic in das SPI-Flash gebrannt werden. Anschliessend erhöht sich der

Stromverbrauch spürbar. Ist dies nicht der Fall, liegt ein Fehler vor



Windows

- 1. Microsoft .Net 4.0 Client installieren
- 2. PowerSDR mRX PS installieren
- 3. tftpd32 installieren
- 4. Firewall deaktivieren
- 5. tftpd32 DHCP-Server konfigurieren
 - Nach Anstecken der Stromversorgung wird die IP von Hermes im Log angezeigt
- 6. PowerSDR starten
- 7. Unter Setup → Connection Type die IP eintragen, apply, OK
- 8. Power-Schalter oben links klicken
- 9. Fertig, die Spektrumsanzeige sollte "wackeln"

Hermes von DL3YC

Stromaufnahme bei 12V RX: 780mA Stromaufnahme bei 12V TX: 1100mA

Folgende maximale Ausgangsleistungen wurden gemessen(Drive=100):

Band	Ausgangsleistung
80m	26,1dBm
40m	26,0dBm
20m	26,6dBm
10m	26,6dBm
6m	22,5dBm

Bilder

Als schöner Abschluss des Projektes zeigt es sich hier noch ein paar Bilder einzustellen.

http://loetlabor-jena.de/ Printed on 2025/11/04 16:40

2025/11/04 16:40 5/5 HPSDR-Nachbau



Mechanik

Die Wärmeableitung sollte man nicht unterschätzen. Es wird eine Metallplatte(Alu) angefertigt, die mit der Unterseite der Leiterplatte durch ein großes Wärmeleitpad(Paste?) verbunden ist. TODO

From:

http://loetlabor-jena.de/ - Lötlabor Jena

Permanent link:

http://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:hpsdr:start&rev=1430395121

Last update: 2015/04/30 11:58

